

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

22.13 ELECTRÓNICA III

Trabajo práctico 2

Grupo 3

STEWART HARRIS, María Luz	57676
PARRA, Rocío	57669
PIERDOMINICI, Matías Nicolás	57498
GONZÁLEZ ORLANDO, Tomás Agustín	57090

Profesores

DEWALD, Kevin
WUNDES, Pablo Enrique

Presentado: 18/10/2018

Índice

1	Comportamiento de Amplificadores Operacionales	2
1.1	Introducción	2
2	Caracterización de amplificadores operacionales	2
2.1	Análisis matemático con modelo de polo dominante	2
2.2	Método de medición	3
2.3	Análisis de resultados	5
2.3.1	Respuesta en frecuencia	5
2.3.2	Impedancia de entrada	7
2.4	Conclusiones	8

1 Comportamiento de Amplificadores Operacionales

1.1 Introducción

2 Caracterización de amplificadores operacionales

En esta sección se estudiará cómo la presencia del operacional afecta a un circuito que sin él es puramente resistivo, lo cual permite apreciar los cambios introducidos por los polos propios de este componente. El circuito en cuestión es el siguiente:

 


Figura 1: Circuito no inversor

Los componentes utilizados fueron:

Componente	Valor de la consigna	Valor comercial ($\pm 5\%$)	Valor medido
R_1	2	2.2	2.19
R_2	160	150	145
R_3	100	100	98

Table 1: Valores de resistencias en $k\Omega$

El operacional utilizado fue el *LM833*, y el circuito fue armado en una *protoboard*.

2.1 Análisis matemático con modelo de polo dominante

Como el único componente de este circuito que puede introducir polos en este circuito es el *op amp* (dejando de lado capacidades e inductancias parásitas), la única forma de obtener una respuesta en frecuencia para este circuito que no sea una constante es considerando modelos de operacionales que tomen en cuenta las singularidades de los mismos.

Asumiendo que entre V^+ y V^- no circula corriente, y aplicando un divisor de tensión obtenemos que:

$$\begin{cases} V^+ = V_{in} \\ V^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{out} \end{cases}$$

Aplicando la ecuación fundamental del operacional y simplificando, resulta que la ganancia ideal (con A_0 infinito) es:

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 67.21 \sim 36.5dB \quad (1)$$

Como el A_0 del operacional (según su hoja de datos) es de $110dB \sim 3.16 \times 10^5 \gg G$, entonces podemos utilizar el modelo explicado en la introducción para obtener la ω'_p a esta ganancia, con lo cual la función transferencia del circuito queda:

$$H(s) = \frac{G}{\frac{s}{\omega'_p} + 1} \quad (2)$$

Habiendo obtenido el valor del *bandwidth product* de la *data sheet* del operacional, el valor de la frecuencia de corte es $f'_p = \frac{BWP}{G} \sim 238kHz$, de donde se puede completar la transferencia 2 con $\omega'_p = 2\pi f'_p$. El circuito tiene, entonces, un único polo que se encuentra en esta frecuencia, y para $f \ll f'_p$, la ganancia debería ser igual a la ideal.

Por otro lado, como consideramos que no circula corriente entre las entradas inversora y no inversora del operacional, la impedancia de entrada según este modelo es infinita.

2.2 Método de medición

Hasta este punto, parecería que la resistencia R_3 no tiene ninguna influencia en el comportamiento del circuito. Sin embargo, si consideramos que el valor de esta resistencia es de $98k\Omega$, se debería tener en cuenta que incluso una corriente del orden de los nA podría provocar una caída de tensión de varios mV . Siendo que según la hoja de datos del operacional, la corriente de *bias* del circuito es típicamente de $300nA$, esperaríamos observar un *offset* en esta resistencia de $R_3 \cdot I_b = 29.4mV$. Siendo que además el circuito tiene una ganancia elevada, esta pequeña diferencia de potencial podría resultar en la salida de un *offset* de aproximadamente $1.98V$, lo cual podría afectar considerablemente la saturación del circuito.

Para verificar que este análisis tiene mérito, se midió la diferencia de potencial entre la entrada y la salida cuando la fase entre ellas era de 0° , que se cumplía en $f = 1kHz$.

 


Figura 2: *Offset* entre la salida y la entrada cuando $\angle H(f) = 0^\circ$

Efectivamente, se obtuvo un *offset* de 2.15V en esta medición. La discrepancia entre lo calculado y lo obtenido podría provenir de una corriente de *bias* superior a la típica: una corriente de 327nA explicaría perfectamente el resultado obtenido, y la información aportada por el fabricante indica que este valor puede llegar hasta los 750nA, con lo cual parecería un valor razonable. A su vez, parte de la tensión continua que se ve ampliada podría deberse a una V_{DC} parásita del generador utilizado, ya que 2.5mV extra en la entrada también explicarían el resultado obtenido. Cualquiera de estos dos factores, o una combinación de ambos, podría estar influyendo en el resultado.

Debido a este fenómeno, se debió trabajar con un *offset* de alrededor de $-30mV$ a la hora de medir la respuesta en frecuencia y la impedancia de entrada del circuito (aproximadamente porque no en todas las mediciones se usó exactamente el mismo valor). No considerarlo llevaba a una asimetría en la saturación del operacional que limitaba la tensión de entrada aún más que lo que lo hacía la gran ganancia del circuito y el *slew rate*.

 


Figura 3: Saturación producto del *offset* entre la salida y la entrada

En cuanto a la impedancia de entrada, la misma se midió asumiendo que la resistencia R_3 podía considerarse constante y con fase 0° para todas las frecuencias, de forma tal que midiendo V_{R_3} , se puede obtener la corriente como $I = \frac{V_{R_3}}{R_3}$.

2.3 Análisis de resultados

2.3.1 Respuesta en frecuencia

Superponiendo las mediciones de respuesta en frecuencia, lo calculado con la fórmula 2 y la simulación del circuito en *LTspice*, se elaboraron los diagramas de Bode de la figura 6 ¹.

Tanto el modelo utilizado para llegar a la función transferencia analíticamente como el utilizado por el simulador predicen que en la frecuencia de corte debe observarse un polo de primer orden. Sin embargo, las mediciones indican la presencia de un polo de segundo orden, donde los dos polos son complejos conjugados debido al sobrepico que se presenta.

Efectivamente este circuito está presentando otro polo además del dominante del capacitor. Una explicación que se podría ofrecer yace en la capacidad entre V^+ y V^- , o *differential input capacitance*,

¹Los diagramas de bode se encuentran al final de esta sección

que el fabricante estima en $12pF$. Planteado con la presencia de este capacitor, las ecuaciones del circuito resultan:

 


Figura 4: Circuito considerando la *differential input capacitance*

$$\begin{cases} V_{in} = V^+ + I_3 \cdot R_3 \\ V^+ = V^- + I_3 \cdot \frac{1}{sC} \\ V_{out} = I_2 \cdot R_2 + V^- \\ V_{out} = A_{vol}(s) \cdot (V^+ - V^-) \\ V^- = I_1 \cdot R_1 \\ I_1 = I_2 + I_3 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, la nueva función transferencia se obtiene como:

$$H(s) = \left(\frac{A_0 \cdot (R_1 + R_2)}{R_2 + A_0 \cdot (R_1 + 1)} \right) \cdot \left(\frac{1}{\frac{K}{\omega_p \cdot (R_2 + A_0 \cdot (R_1 + 1))} \cdot s^2 + \frac{(\omega_p \cdot K + R_1 + R_2)}{\omega_p \cdot (R_2 + A_0 \cdot (R_1 + 1))} \cdot s + 1} \right) \quad (3)$$

En la expresión anterior, llamamos $K = C \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_3(R_1 + R_2))$. Notamos que el término constante es idéntico al que habíamos obtenido sin considerar el capacitor, que aproximadamente la ganancia ideal del circuito.

Simulando con $C = 12pF$, se obtienen los resultados de la figura 7.

El modelo predice la presencia de un sobrepico, pero sin embargo no se llega a ajustar exactamente a lo que se midió. Esto puede deberse a que para un valor tan bajo de C , cualquier capacidad parásita presente en el circuito puede influir en el resultado obtenido. Por ejemplo, si considerásemos que podemos tener otros $10pF$ provenientes de la *protoboard*, y que la capacidad del operacional es de $14pF$ en lugar de $12pF$ (ya que el fabricante indica que son 12, pero no aporta valores máximos ni con cuánto error ni en qué condiciones fueron medidos), la capacidad podría llegar a resultar incluso el doble.

Estudiaremos el efecto de los errores de aproximación con un análisis Montecarlo. Simulando el circuito con las puntas del osciloscopio, el capacitor de $12pF$ con tolerancia 5% para todos los componentes del circuito, el resultado que se obtiene es:

 


Figura 5: Análisis de Montecarlo de la respuesta en frecuencia

Siendo que se observan picos de hasta $42dB$, concluimos que los resultados obtenidos pueden explicarse con el modelo utilizado si tenemos en cuenta el error en el valor de los componentes.

Cabe destacar que en la función 3, si $R_3 = 50\Omega$ (del generador), la función no sólo no presenta un sobrepico, sino que el segundo polo no se aprecia en absoluto en este rango de frecuencias. Esto quiere decir que la presencia de una resistencia de $100k\Omega$ a la entrada, que según los modelos estudiados no debería afectar el comportamiento del circuito, ocasiona que un factor que de otra forma sería despreciable lleve la respuesta en frecuencia observable de primer orden a segundo orden.

2.3.2 Impedancia de entrada

Si consideramos que la impedancia entre la entrada inversora y la no inversora del operacional es infinita, entonces también debería serlo la impedancia de entrada del circuito. Sin embargo, al estar midiendo una impedancia tan grande, debemos considerar que ya comienza a afectar las mediciones considerablemente la presencia de las puntas del osciloscopio. Como se utilizaron en configuración $\times 10$, conectarlas al circuito implica poner en paralelo un capacitor de $C_{osc} \sim 10pF$ y una resistencia de $R_{osc} \sim 10M\Omega$. A su vez, con impedancias de este orden tampoco es razonable considerar que no entra ninguna corriente por el operacional. Deben tenerse en cuenta también, pues, los $C = 12pF$ que informa el fabricante que hay entre V^+ y V^- , que quedarán en serie con R_1 .

La impedancia de entrada que utilizaremos es entonces:

$$Z_{in}(s) = \frac{C_{osc}CR_{osc}R_1R_3 \cdot s^2 + [R_3 \cdot (C_{osc}R_{osc} + CR_1 + CR_{osc}) + R_{osc}CR_1] \cdot s + R_3 + R_{osc}}{C_{osc}CR_{osc}R_1 \cdot s^2 + (C_{osc}R_{osc} + CR_1 + CR_{osc}) \cdot s + 1} \quad (4)$$

Con esta función, simulando en *Spice* con las tres puntas utilizadas (antes R_3 , después de R_3 y en la salida para controlar que no se sature), se obtiene el diagrama de bode de la figura 8

El modelo utilizado por el simulador se asemeja más a los resultados obtenidos que el que respresenta la ecuación 4, sobre todo en la fase. Esto podría indicar que en *Spice* se están teniendo en cuenta parámetros adicionales del operacional, como por ejemplo el segundo polo de $A_{vol}(s)$, que sabemos que existe porque la *unity gain frequency* ($9MHz$) no es igual al *bandwidth product* ($16MHz$). Sin embargo, la forma de la función medida se respeta en ambos casos.

2.4 Conclusiones

Si bien los modelos de operacional discutidos en la introducción resultan útiles en muchos casos, es importante tener presente qué suposiciones se están haciendo cuando se los utiliza y si las mismas son válidas en cada circuito que se utiliza en particular. En este caso, la presencia de una resistencia de $100k\Omega$ a la entrada provocó que no se pudiese despreciar el efecto de la corriente de *bias*, que producía un *offset* de $2V$ a la salida, así como que el efecto de la capacidad parásita del operacional fuera apreciable, resultando que el circuito presentara dos polos complejos conjugados en lugar de primer orden. No conocer la existencia de un sobrepico en un circuito podría ocasionar garrafales errores en ganancia en la frecuencia de corte y *overshoot* en el transitorio, con lo cual es importante tener en cuenta estos parámetros a la hora de diseñar circuitos.

 


Figura 6: Respuesta en frecuencia según modelo $A_{vol}(s)$

 


Figura 7: Respuesta en frecuencia considerando la *differential input capacitance*

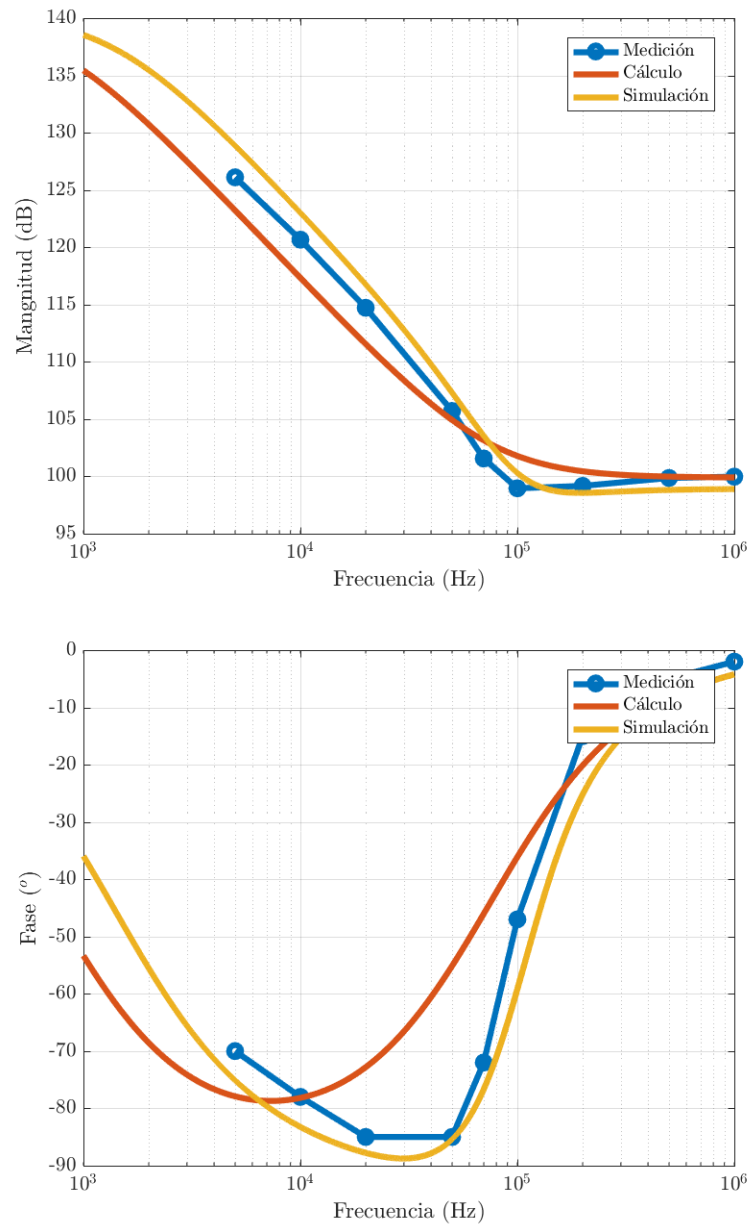


Figura 8: Impedancia de entrada